

# 디지털시스템설계 FINAL PROJECT

20210498 김동한

20220741 구동현

20220923 이윤혁

## 주제 : 4~6자리 비밀번호 도어락 제작

목적 : 여러 state를 가지는 FSM 을 설계함을 통해 sequential logic(counter, flip-flop 등)에 대한 이해를 높이고 simplification 을 연습해본다.

### I. 이론적 배경 :

#### 1) Register and RAM

레지스터와 램은 컴퓨터의 주요한 구성 요소로서, 데이터를 저장하고 처리하는데에 사용된다.

➔ 레지스터 : flip flop의 group들로 구성되며 프로세서에서 일시적인 저장소로 사용된다. 또한 매우 빠른 속도로 데이터에 액세스할 수 있게 해주며 산술 레지스터, 주소 레지스터 등이 존재한다.

➔ 램 : 컴퓨터에서 데이터를 일시적으로 저장하는데 사용되는 주기억 장치로, 실행 중인 프로그램, 데이터를 저장한다. SRAM, DRAM 등으로 구분할 수 있으며 SRAM은 전원이 켜진 이상 데이터가 계속 저장되는 램이고, DRAM은 주기적으로 값을 읽고, 다시 쓰는 작업을 반복하는 ram 이다.

#### 2) counter

계수기는 숫자를 세는데 사용되는 장치로, 클럭 신호에 의해 동작하며 특정 순서로 숫자를 증가시키거나 감소시킨다. 타이머, 주파수 계수기 등 다양한 분야에서 유용하게 사용되는 순차 논리 회로이다.

### II. 구현과 관련된 수업 내용 및 배경 지식

키패드의 output 7개(4 row, 3 column) 을 BCD encoder 의 input으로 입력 -> 4 bit BCD로 변환한다. 이때 버튼이 2개 이상 눌리면 동작을 제대로 하지 못하는 encoder의 문제를 해결하기 위해 priority encoder 형태로 설계하였다.

(우선 순위 : high <- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 -> low)

한편 키패드의 버튼을 입력할 때마다 counter의 clk 으로 주입하여 counter가 현재까지 입력된 숫자의 개수를 나타내도록 한다.

또한 select input 으로 위 counter의 output을, data input으로 BCD encoder의 output을, 6개의 output으로 각 4-bit register 6개를 연결하여 1:6 decoder 를 구현한다. (즉 맨 위 4-bit reg 에는 첫 번째 숫자가, 두 번째 4-bit reg에는 두 번째 숫자가 저장 ...)

이후 \* 이 눌릴 때 각 자리의 숫자와 자리수를 의미하는 reg와 이에 대응되는 answer reg 들을 bitwise XOR 연산을 수행하여 답이 일치하는지 확인한다.

비밀번호를 재설정 할 때는 번호를 입력받은 register 의 값과 자리수를 의미하는 reg의 값을 각 자리에 대응하는 answer register로 shifting 하여 재설정한다.

### III. 실험 준비 과정 : (state transition diagram 및 state machine 설계)

각 state 간 이동에 쓰이는 input bit 5개 -

1. #(on-off toggle 버튼)을 눌렀는지 여부
2. 4~6개의 번호가 눌린 후 \* 을 눌렀는지 여부
3. 비밀번호 재설정 버튼이 눌렀는지 여부
4. 눌린 번호가 정답과 같은지 여부
5. 초기화 버튼이 눌렀는지 여부

각 state(3bit)

OFF(000)-> 도어락의 전원이 꺼진 상태

ON(001) -> 도어락의 전원이 켜진 상태, 7-seg에 3 출력(기회가 3회 남았음을 의미)

WRONG1(010) -> 비밀번호를 1회 틀린 상태, 2를 출력


WRONG2(011) -> 비밀번호를 2회 틀린 상태, 1를 출력

ANSWER(100) -> 도어락이 열린 상태, OPEn 을 출력




RESET(101) -> 비밀번호를 재설정하고 있는 상태, Chng 를 출력

LOCK(111) -> 3회 틀려서 도어락이 아예 잠긴 상태(초기화 버튼으로 off로 변경 가능)

<state diagram>

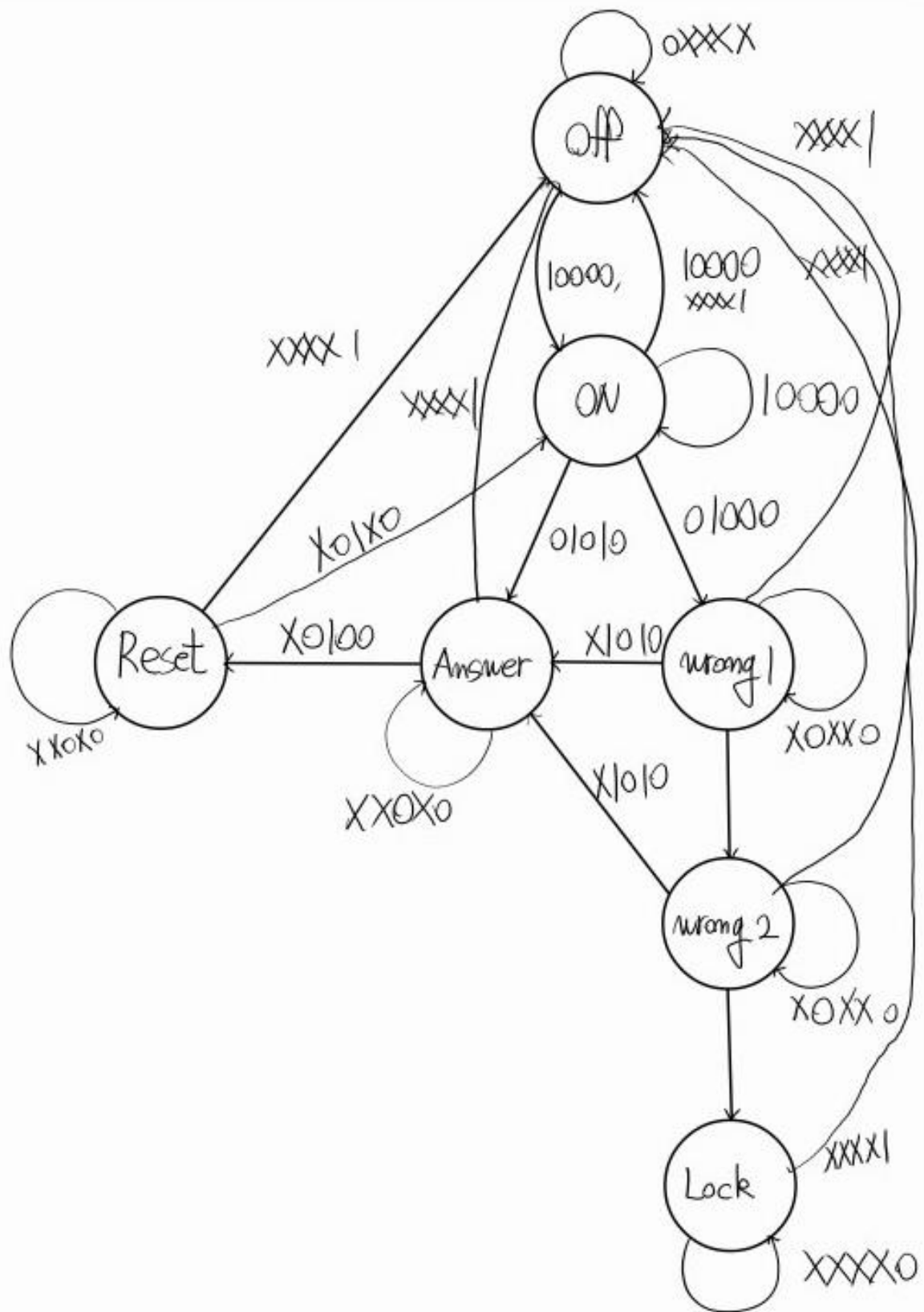

## <회로도>

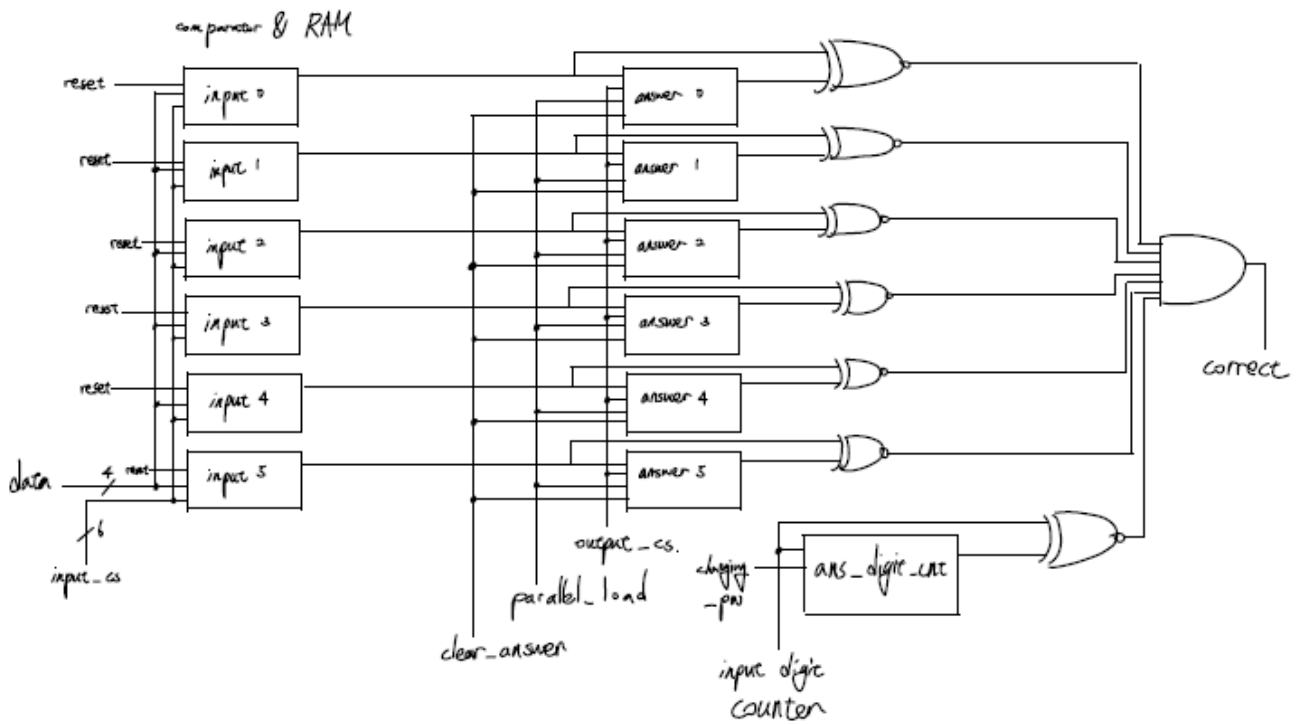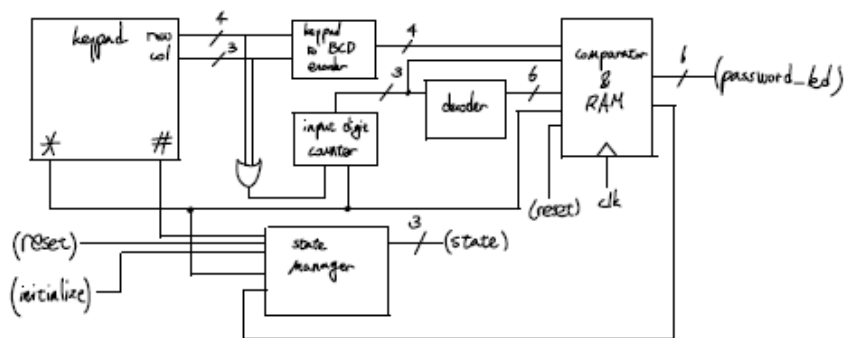 

#### IV. 전체적인 동작 설명 및 입출력

(언제든지 초기화 버튼을 누르면 모든 register 의 값이 0으로 설정되며 Off State가 된다.)

4x3 키패드를 input으로 사용한다.

초기상태에서 #을 누르면 번호를 입력받을 수 있는 상태(State : On) 가 되며 FPGA의 7 segment 가 3을 나타낸다. (기회가 3회 남았음을 의미) 이 후 비밀번호 4~6자리를 누르고 \*를 누르면-

(이 때 번호가 1개 눌릴때마다 FPGA의 LED 가 1개씩 켜진다.)

-> 정답 : 금고 문이 열린다.(State : Ans) (7segment 가 OPEn 을 표현)

-> 오답 : 다시 번호를 입력받는다. (State: Wng1) (7segment 가 2를 표현)

-> 정답 : 금고 문이 열린다. (State: Ans) (green LED on)


-> 오답 : 다시 번호를 입력받는다. (State: Wng2) (7 segment가 1을 표현)




-> 정답 : 금고 문이 열린다. (State: Ans) (green LED on)



-> 오답 : 다시 번호를 입력받지 않으며 더 이상 키패드가 작동하지 않는다.  
(State : Lock) (7segment가 FAIL 을 표현)

한편 (State : Ans) 상태에서 키패드 뒷변의 비밀번호 재설정 버튼을 클릭하면 새로운 정답 번호를 입력받는 상태가 된다. (이때도 번호를 입력 후 \*표를 눌러야 한다.) (State: Reset) (7segment 가 Chng 을 표현)


### Schematic -

 


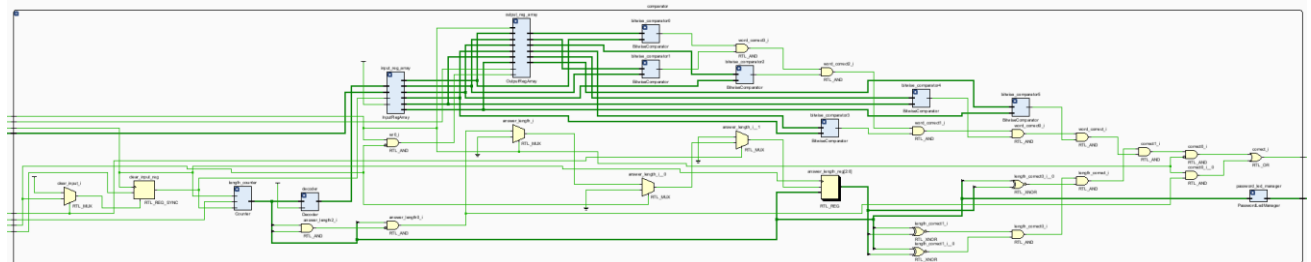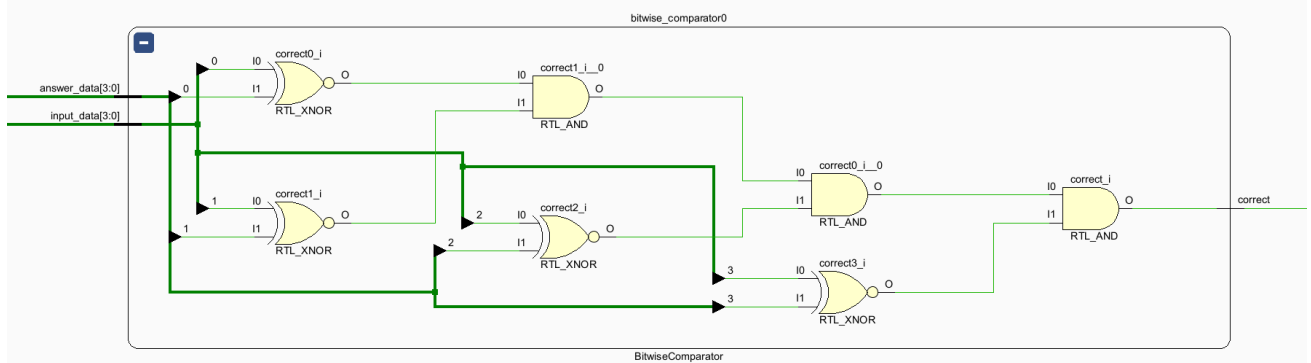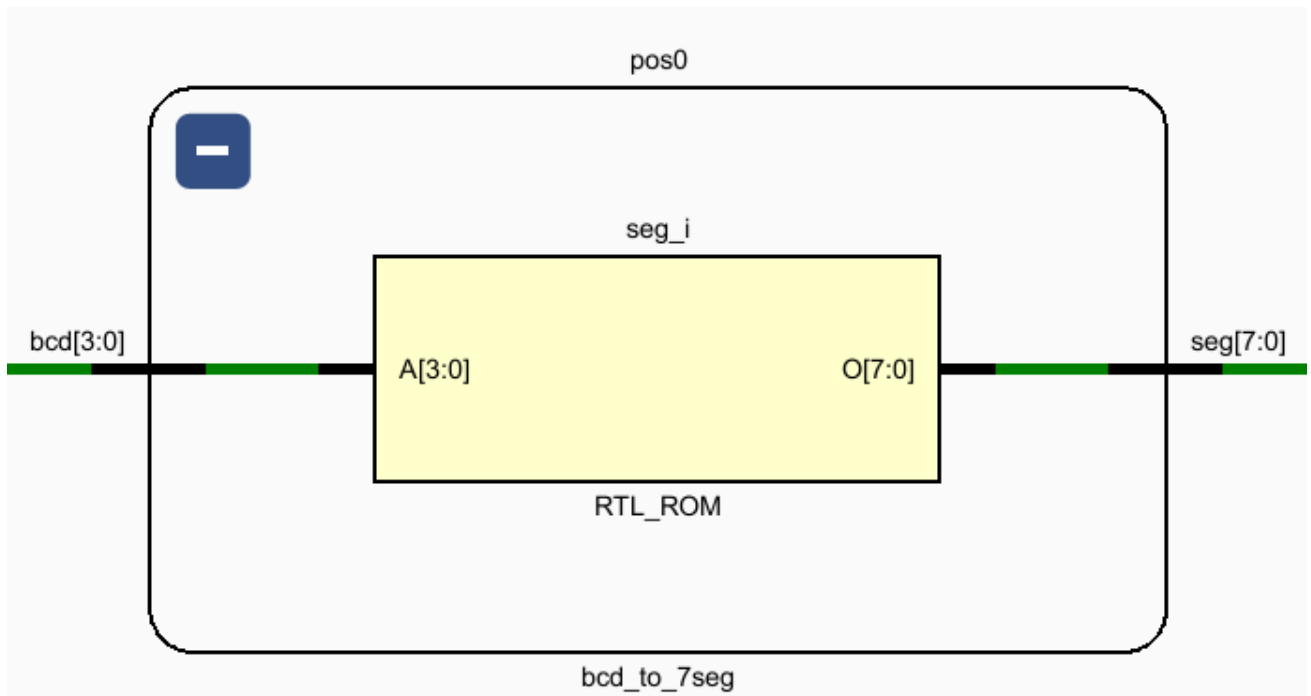


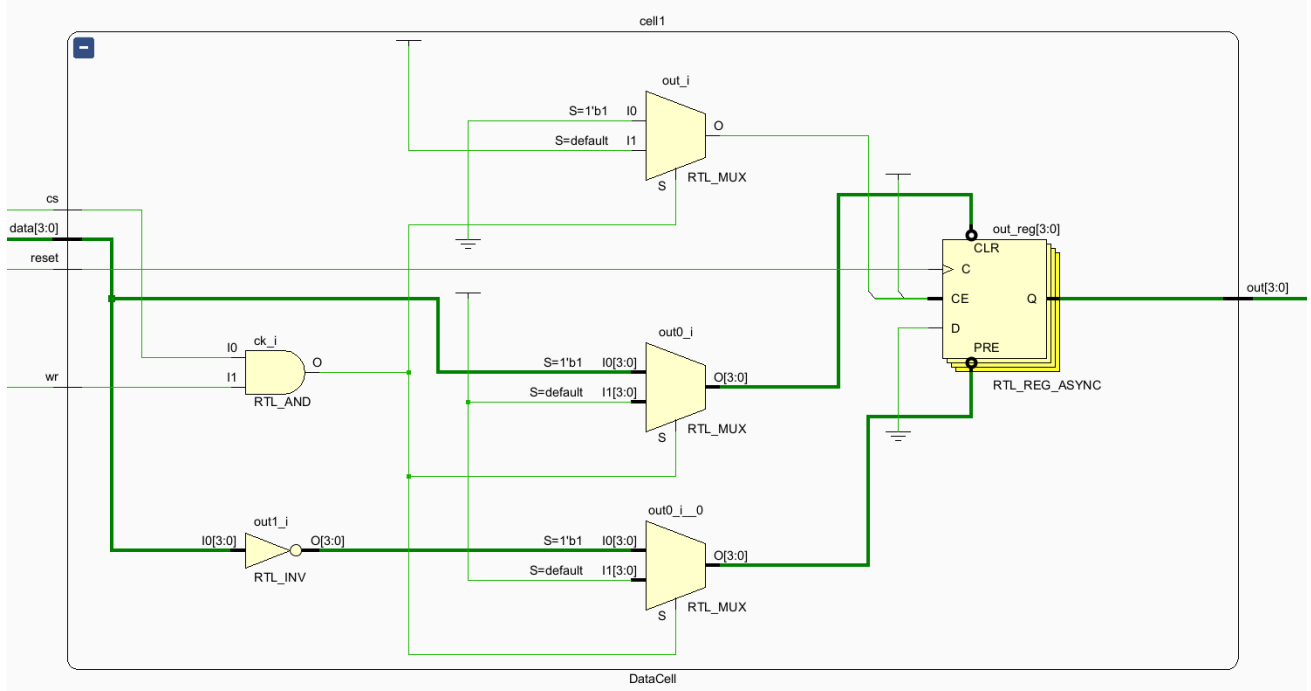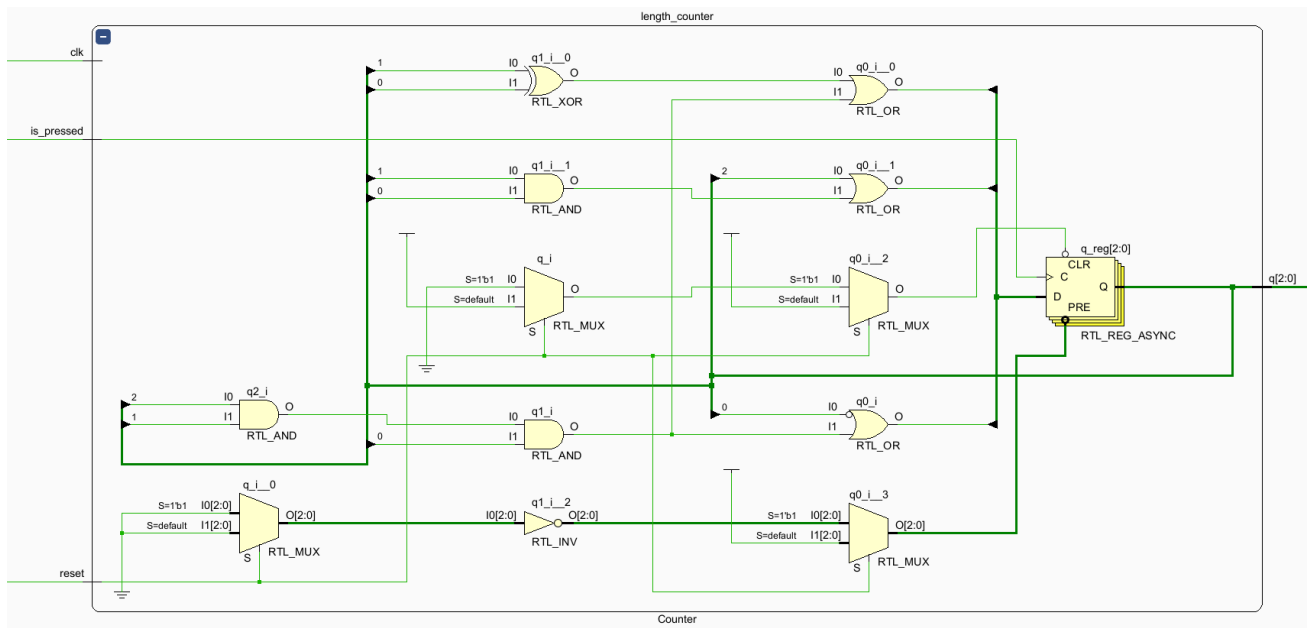




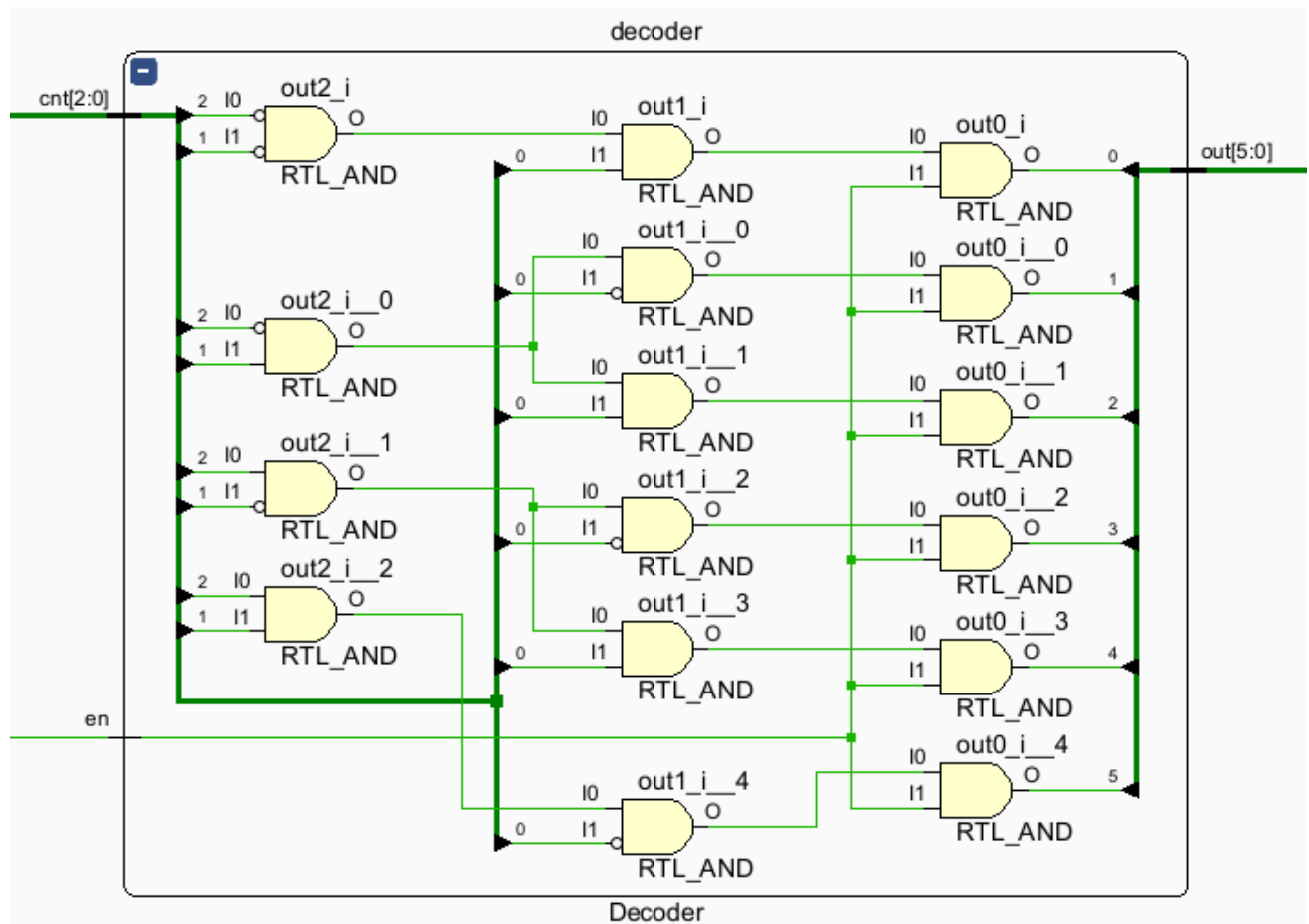

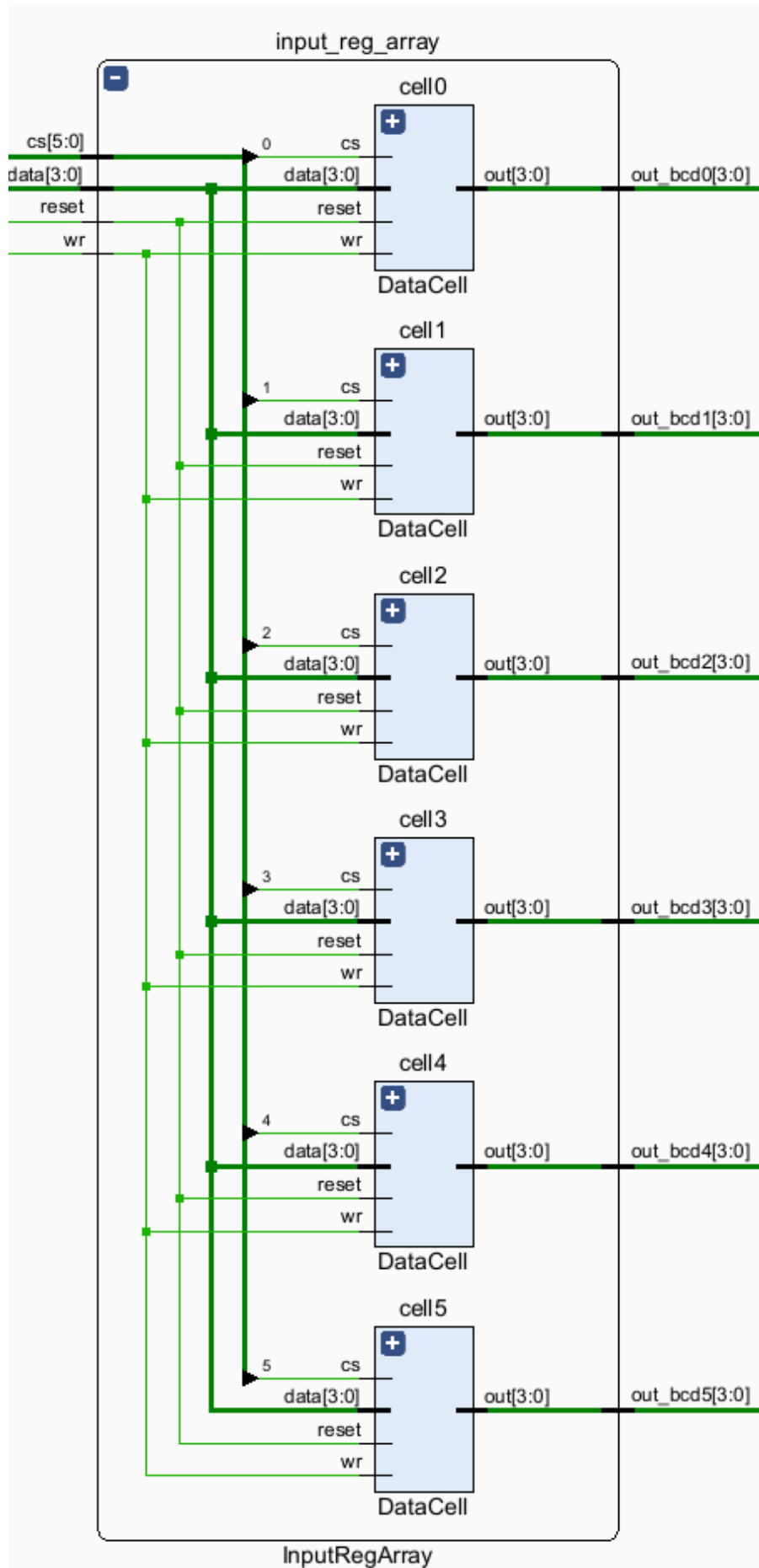

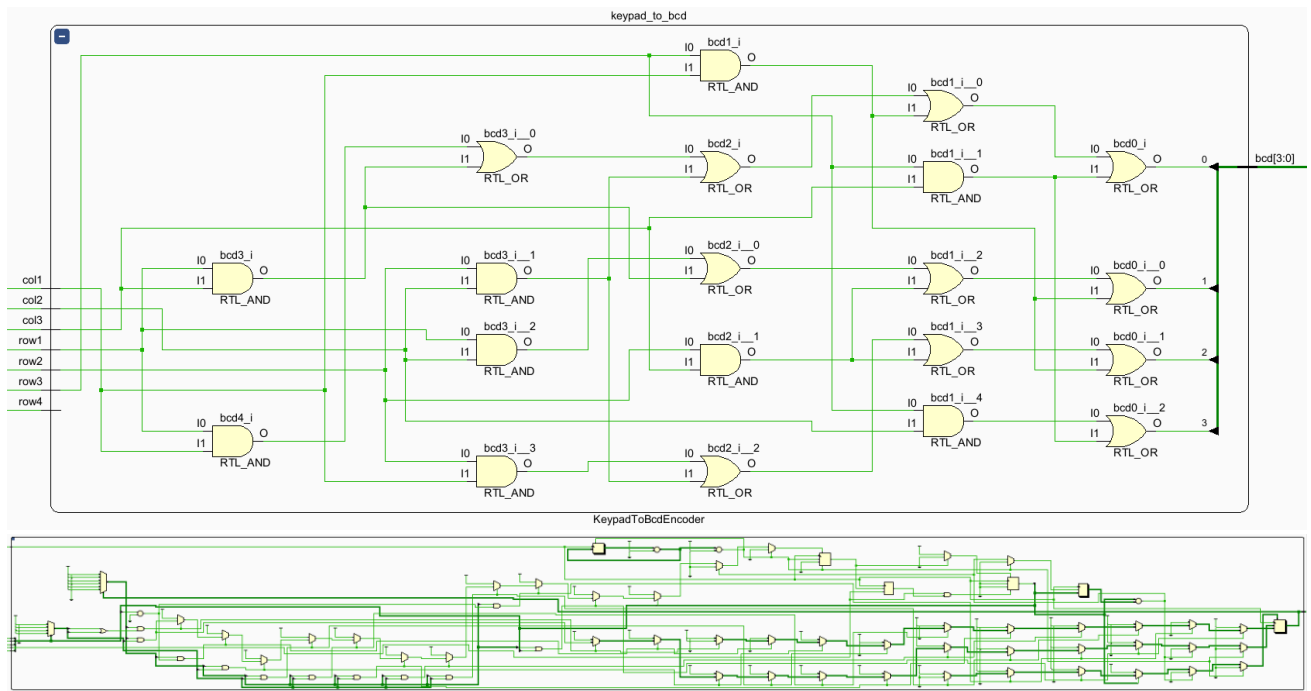


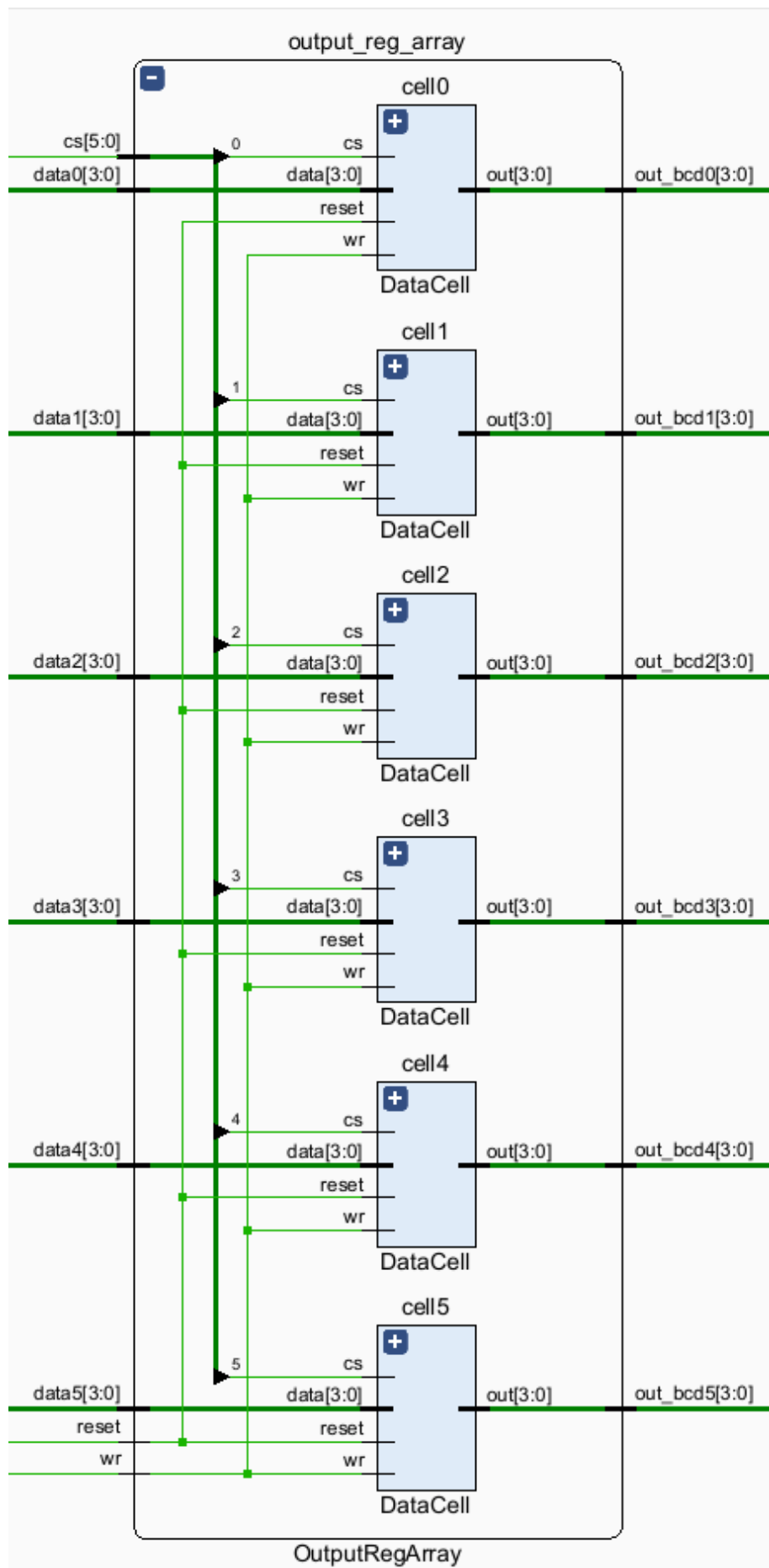




시연 사진 -

<OFF STATE>

 


<ON STATE>

 





<WRONG1 STATE>

 


<WRONG2 STATE>

 

<LOCK STATE>

 


<ANSWER STATE>

 

<RESET STATE>



 

(7segment 4개는 실제로는 빠르게 번갈아가며 점멸하기 때문에 휴대폰 카메라의 한계로 인해 LOCK STATE, RESET STATE, ANSWER STATE는 실제와 다르게 일부만 사진에 찍혔습니다.)

## VI 논의

이번 최종 프로젝트를 통해 Verilog의 고급 구문들의 사용법, 복잡한 프로젝트의 설계 방법과 그 구현 방법을 체득할 수 있었다. 이번 프로젝트에서 가장 어려웠던 부분은 소프트웨어의 이상적인 환경과 하드웨어의 현실적인 환경 사이의 차이로 클럭 신호를 포함하여 구현이 제대로 되지 않았던 부분인데, 이를 counter 변수를 사용해 딜레이를 인위적으로 부여함으로써 해결할 수 있었다.